



哈爾濱工業大學 (深圳)  
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

# 实验报告

开课学期: 2022 秋季  
课程名称: 数字逻辑设计 (实验)  
实验名称: 密码锁设计  
实验性质: 综合设计型  
实验学时: 6 地点: T2612  
学生班级: 计算机 4 班  
学生学号: 210110415  
学生姓名: 郑瑜杰  
评阅教师: \_\_\_\_\_  
报告成绩: \_\_\_\_\_

实验与创新实践教育中心制

2022 年 12 月

注：本设计报告中各个部分如果页数不够，请大家自行扩页，原则是一定要把报告写详细，能说明设计的成果和特色。报告中应该叙述设计中的每个模块。设计报告将是评定每个人成绩的重要组成部分（**设计内容及报告写作**都作为评分依据）。

### 设计的功能描述

概述基本功能、详细描述自行扩展的功能

设计的功能：密码锁

功能 1：未设置密码或者解锁后 按设置密码键可以设置密码

功能 2：已经设置密码后，按下验证密码按键后，可以在小键盘输入 3 位密码进行解锁

功能 3：三次密码输入错误后，将被锁住

功能 4：按复位键可以重新设置密码（即使被锁住）

功能 5：确认输入键，在功能 1 或 2 中输入完三位数字后按下确认键将有效，否则无效（包括输入小于 3 位和输入大于 3 位的情况）

## 系统功能详细设计

用硬件框图描述系统主要功能及各模块之间的相互关系

要求有信号名、位宽、模块说明，可以参考下面的框图（仅为示例），须有密码处理模块、数码管显示处理模块、按键处理模块，其他模块不限，不可用 vivado 的 RTL 截图。


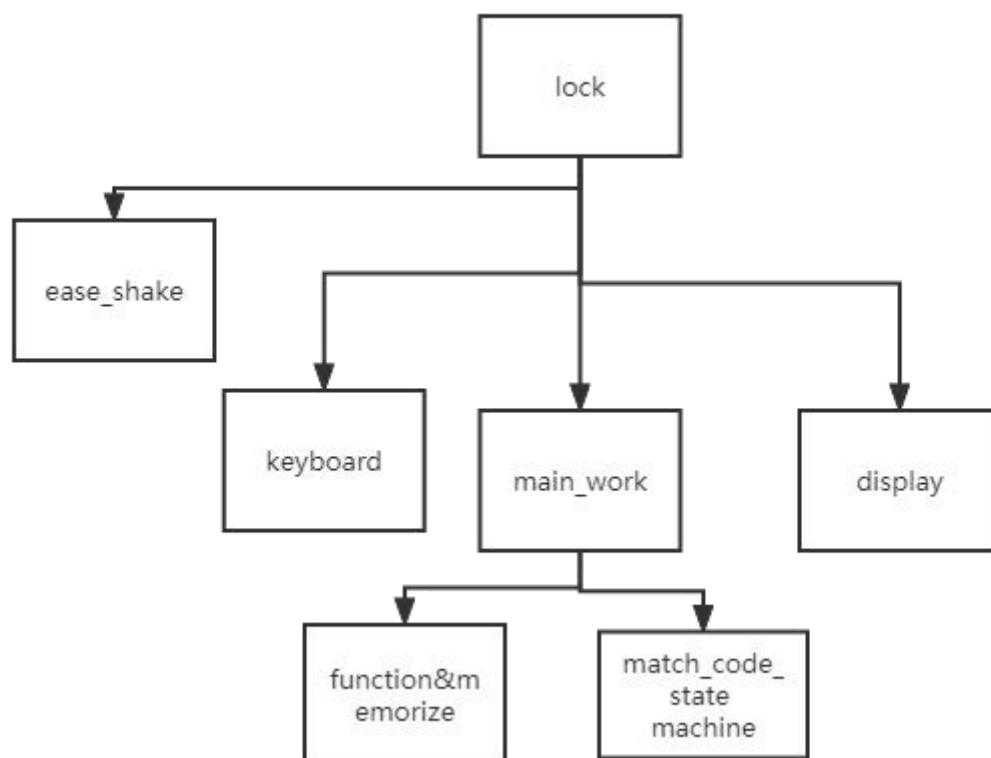


Figure 1


模块划分如上图

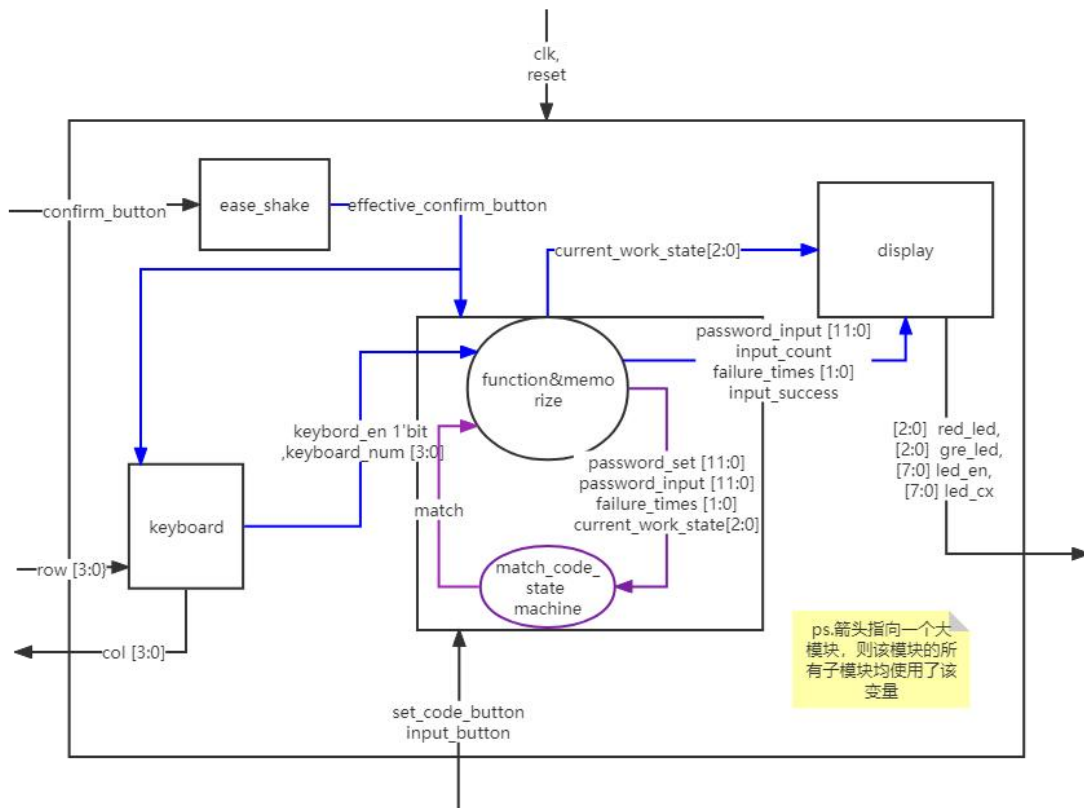

状态描述、状态转移图及状态编码，包括功能状态转移图、密码匹配的状态转移图；
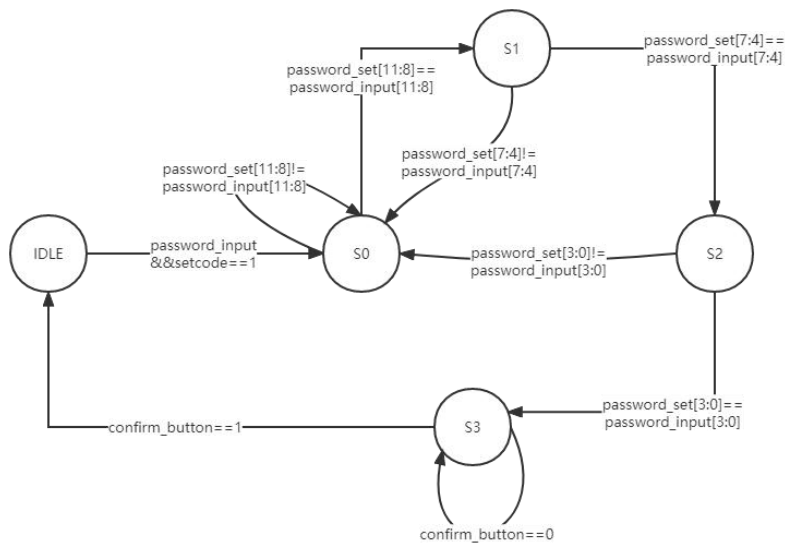
### 1. 密码匹配


```
//match_code_state machine
parameter IDLE = 3'b000;    //初始状态
parameter s0 = 3'b001;     //开始匹配状态
parameter s1 = 3'b010;     //第一位密码匹配成功
parameter s2 = 3'b011;     //第二位密码匹配成功
parameter s3 = 3'b100;     //第三位密码匹配成功
```


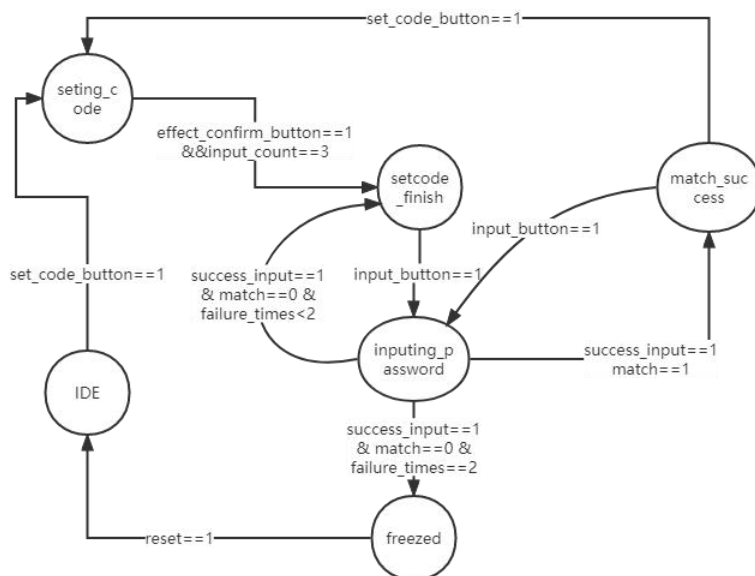
## 2 功能状态转移

```

//working state machine
parameter IDLE = 3'b000;           //初始状态
parameter seting_code = 3'b001;    //设置密码状态
parameter setcode_finish = 3'b010; //完成密码设置状态
parameter inputing_password = 3'b011; //验证输入密码状态
parameter match_success = 3'b100;  //匹配成功状态
parameter freezed = 3'b101;        //冻结锁住状态
  
```



各模块描述

包括模块功能，输入、输出端口、变量含义及主要设计代码

### Top\_lock 模块

功能：连接 ease\_shake 消抖模块，连接 keyboard 模块（密码输入输出），

function&memorize 模块（核心功能）和 display 显示模块

实现连线

```

1  module lock#(
2      parameter CNT_THRESHOLD=1000000-1
3  )(
4      input      clk,           //输入：时钟信号
5      input      reset,         //输入：复位信号
6      input      set_code_button, //输入：设置密码按键
7      input      confirm_button, //输入：确认输入按键
8      input      input_button,   //输入：输入验证密码按键
9      input [3:0] row,           //输入：键盘的行信号
10     output [3:0] col,          //输出：键盘的列信号
11     output [2:0] red_led,       //输出：红色led灯：密码匹配错误提示信号
12     output [2:0] gre_led,       //输出：绿色led灯：输入有效及密码匹配成功信号
13     output reg [7:0] led_en,    //输出数码管的使能信号
14     output reg [7:0] led_cx     //输出数码管显示数字的信号
15 );

```

```

16 wire keyboard_en;           //键盘使能
17 wire [3:0] keyboard_num;    //键盘输入的数字
18 keyboard #(CNT_THRESHOLD) u_keyboard(
19     .clk(clk),
20     .reset(reset),
21     .row(row),
22     .col(col),
23     .keyboard_en(keyboard_en),
24     .keyboard_num_buffer(keyboard_num)
25 );
26
27 wire effect_confirm_button; //消抖后的上升沿确认键
28 ease_shake #(CNT_THRESHOLD) u_ease_shake(
29     .clk(clk),
30     .reset(reset),
31     .button(confirm_button),
32     .effect_button(effect_confirm_button)
33 );

```

```
34 wire [11:0]password_input; //输入的密码
35 wire [1:0] failure_times; //密码匹配错误次数
36 wire success_input; //输入是否有效
37 wire match; //匹配情况
38 wire [2:0]input_count; //输入计数
39 wire [2:0]current_work_state_0;//当前工作状态
40 v main_work u main_work(
41     .clk(clk),
42     .reset(reset),
43     .set_code_button(set_code_button),
44     .input_button(input_button),
45     .confirm_button(effect_confirm_button),
46     .keyboard_en(keyboard_en),
47     .keyboard_num(keyboard_num),
48     .failure_times(failure_times),
49     .success_input(success_input),
50     .password_input(password_input),
51     .match(match),
52     .input_count(input_count),
53     .current_work_state(current_work_state_0)
54 );
```

```
55
56 wire [7:0]led_en_0;
57 wire [7:0]led_cx_0;
58 v always@(*)begin
59     led_en<=led_en_0;
60     led_cx<=led_cx_0;
61 end
62 v led_display u led_display(
63     .clk(clk),
64     .reset(reset),
65     .success_input(success_input),
66     .failure_times(failure_times),
67     .red_led(red_led),
68     .gre_led(gre_led),
69     .led_en(led_en_0),
70     .led_cx(led_cx_0),
71     .password_input(password_input),
72     .input_count(input_count),
73     .current_work_state(current_work_state_0)
74 );
75 endmodule
76
```



**ease\_shake 消抖模块 功能：实现按键消抖，输出按键上升沿**

```

1  module ease_shake#(
2      parameter CNT_THRESHOLD=1000000-1
3  )(
4      input      clk,
5      input      reset,
6      input  wire button,      //输入所需消抖按键
7      output reg  effect_button //输出上升沿
8  );
9
10 wire cnt_end;
11
12 counter #(CNT_THRESHOLD-2, 24) u_counter( //计数器
13     .clk(clk),
14     .reset(reset),
15     .cnt_inc(1),
16     .cnt_end(cnt_end)
17 );
18
19 reg r_button;
20 always @(posedge clk) begin
21     if(cnt_end)
22         r_button<=button;
23 end
24
25 always @(*) begin
26     effect_button <= (~r_button) & button;
27 end
28 endmodule
29

```

**keyboard 模块**

**功能：**将开发板的按键信号记录并存储下来，转化为所需的按键使能信号（用于计数）和按键数字信号

```

1  module keyboard #(
2      parameter CNT_THRESHOLD=1000000-1
3  )(
4      input  wire      clk,
5      input  wire      reset,
6      input  wire [3:0] row,
7      output reg [3:0] col,
8      output reg      keyboard_en, //keyboard的使能信号
9      output reg [3:0] keyboard_num_buffer //将输入的数字用一个缓冲区存储起来，并作为输出信号
10 );
11 reg [3:0] keyboard_num; //某一使能瞬间键盘的数字
12 wire cnt_end;

```

```
50 //将按键的数字缓存下来
51 always @(posedge clk, posedge reset) begin
52     if (reset == 1) begin
53         keyboard_num_buffer <= 0;
54     end
55     else begin
56         if(keyboard_en)
57             keyboard_num_buffer <= keyboard_num;
58     end
59 end
```

```
71 //自左向右扫描
72 always @(posedge clk, posedge reset) begin
73     if (reset == 1) col <= 4'b1111;
74     else if (col == 4'b1111) col <= 4'b0111;
75     else if (cnt_end) col <= {col[0], col[3:1]};
76 end
77
```

**mainwork 模块:**功能：连接 **function&memorize** 模块（实现功能的状态转移，以及当前信息的存储）和 **match\_code\_state\_machine** 密码匹配模块

```

1  module main_work (
2      input wire      clk,
3      input wire      reset,
4      input          set_code_button,    //输入：设置密码按键
5      input          confirm_button,    //输入：确认输入按键
6      input          input_button,      //输入：输入验证密码按键
7      input wire      keyboard_en,      //keyboard的使能信号
8      input wire [3:0] keyboard_num,    //键盘输入的数字
9      output reg [1:0] failure_times,    //输出：密码匹配失败次数
10     output reg      success_input,     //输出：有效输入信号
11     output reg [11:0] password_input, //输出：所输入的密码缓冲区
12     output reg      match,            //输出：匹配成功信号
13     output reg [2:0] input_count,      //输出：已输入按键的计数
14     output reg [2:0] current_work_state //输出：当前的按键工作状态
15 );
16 wire [11:0] password_set;
17 //连线
18 wire [11:0] password_input_0;
19 wire success_input_0;
20 wire [1:0] failure_times_0;
21 wire [2:0] input_count_0;
22 wire match_0;
23 wire [2:0] current_work_state_0;
24 always@(*) begin
25     password_input <= password_input_0;
26     success_input <= success_input_0;
27     failure_times <= failure_times_0;
28     input_count <= input_count_0;
29     match <= match_0;
30     current_work_state <= current_work_state_0;
31 end
32 memorize u memorize(
33     .clk(clk),
34     .reset(reset),
35     .set_code_button(set_code_button),
36     .confirm_button(confirm_button),
37     .input_button(input_button),
38     .keyboard_en(keyboard_en),
39     .keyboard_num(keyboard_num),
40     .password_input(password_input_0),
41     .password_set(password_set),
42     .match(match_0),
43     .success_input(success_input_0),
44     .failure_times(failure_times_0),
45     .input_count(input_count_0),
46     .current_work_state(current_work_state_0)
47 );

```

```
49 //match code
50 v match_code_state_machine u_match_code_state_machine(
51     .clk(clk),
52     .reset(reset),
53     .confirm_button(confirm_button),
54     .input_button(input_button),
55     .set_code_button(set_code_button),
56     .password_input(password_input_0),
57     .password_set(password_set),
58     .match(match_0),
59     .failure_times(failure_times_0)
60 );
61 endmodule
```

### function&memorize 模块

实现功能的状态转移，

以及密码设置，密码输入，匹配失败次数，输入计数，有效输入等信号的存储 并将该信号作为输出



```

1  module memorize(
2      input wire      clk,
3      input wire      reset,
4      input wire      set_code_button,    //输入: 设置密码按键
5      input wire      confirm_button,     //输入: 确认输入按键
6      input wire      input_button,       //输入: 输入验证密码按键
7      input wire      keyboard_en,        //keyboard的使能信号
8      input wire [3:0] keyboard_num,      //键盘输入的数字
9      output reg [11:0] password_set,     //输出: 所设置的密码=
10     output reg [11:0] password_input,    //输出: 所输入的密码缓冲区
11     output reg [1:0] failure_times,      //输出: 密码匹配失败次数
12     output reg      success_input,       //输出: 有效输入信号
13     output reg [2:0] input_count,        //输出: 已输入按键的计数
14     output reg [2:0] current_work_state, //输出: 当前的按键工作状态
15     input wire      match               //输入: 匹配成功信号
16 );
17 //working state machine
18 parameter IDLE = 3'b000;                //初始状态
19 parameter seting_code = 3'b001;         //设置密码状态
20 parameter setcode_finish = 3'b010;      //完成密码设置状态
21 parameter inputing_password = 3'b011;   //验证输入密码状态
22 parameter match_success = 3'b100;       //匹配成功状态
23 parameter freezed = 3'b101;             //冻结锁住状态
24 reg [2:0] next_work_state;
25 always @(posedge clk or posedge reset) begin
26     if(reset) current_work_state <= IDLE;
27     else      current_work_state <= next_work_state;
28 end
29 //功能状态转移
30 always @(*) begin
31     if(reset) next_work_state <= IDLE;
32     case (current_work_state)
33         IDLE : if(set_code_button) next_work_state <= seting_code;
34                else next_work_state <= next_work_state;
35         seting_code : if(confirm_button & input_count == 3) next_work_state <= setcode_finish;
36                       else next_work_state <= next_work_state;
37         setcode_finish : if(input_button) next_work_state <= inputing_password;
38                          else next_work_state <= next_work_state;
39         inputing_password : if(match) next_work_state <= match_success;
40                             else if(success_input & failure_times == 2) next_work_state <= freezed;
41                             else if(success_input & failure_times < 2) next_work_state <= setcode_finish;
42                             else next_work_state <= next_work_state;
43         match_success : if(set_code_button) next_work_state <= seting_code;
44                        else if(input_button) next_work_state <= inputing_password;
45                        else next_work_state <= next_work_state;
46         freezed : if(reset) next_work_state <= IDLE;
47                  else next_work_state <= next_work_state;
48         default: next_work_state <= IDLE;
49     endcase

```

```

49     endcase
50 end
51 //密码错误失败计数
52 v always @(posedge clk or posedge reset) begin
53     if(reset) failure_times<=0;
54 v     else if(current_work_state==inputing_password & success_input )begin
55         if(match) failure_times<=0;
56         else failure_times<=failure_times + 2'b01;
57     end
58 end
59 reg setcode; //是否设置好密码了
60 //deal with input and memorize
61 v always @(posedge clk or posedge reset) begin
62     if(reset) setcode<=1'b0;
63 v     else if(current_work_state==seting_code)
64 v         begin
65             if((~setcode | match) & confirm_button)begin
66                 setcode <=1'b1;
67             end
68         end
69 end
70 //输入的计数
71 v always @ (posedge clk or posedge reset) begin
72     if(reset) input_count<=0;
73 v     else begin
74         if(input_button|confirm_button|set_code_button) input_count<=0;
75 v         else if(keyboard_en)begin
76             input_count <=input_count+ 1;
77         end
78     end
79 end
80 //密码的输入
81 v always @ (posedge clk or posedge reset) begin
82     if(reset) password_input<=0;
83     else begin
84         if(set_code_button|input_button) password_input<=0; //清除上一次输入
85 v         else begin
86             case(input_count)
87                 3'b001 : password_input[11:8]<= keyboard_num;
88                 3'b010 : password_input[7:4] <= keyboard_num;
89                 3'b011 : password_input[3:0] <= keyboard_num;
90                 default: password_input <= password_input;
91             endcase
92         end
93     end
94 end

```

```
95 //密码设置
96 always @ (posedge clk or posedge reset) begin
97     if(reset) password_set<=0;
98     else begin
99         if(current_work_state==seting_code| current_work_state==match_success)
100             begin
101                 if((~setcode | match) & confirm_button)begin
102                     password_set <=password_input;
103                 end
104             end
105     end
106 end
107
108 //输入有效信号
109 always @(posedge clk or posedge reset) begin
110     if(reset) success_input<=0 ;
111     else if (confirm_button )begin
112         if(input_count ==3'b011 &(failure_times!=2'b11))
113             success_input<=1'b1;
114         else success_input<=1'b0;
115     end
116 end
117
118 endmodule
```

### match\_code\_machine

功能：实现密码的状态匹配，并且输出匹配结果

```

1  module match_code_state_machine
2      input      clk,
3      input      reset,
4      input      confirm_button,    //输入：确认输入按键
5      input      set_code_button,   //输入：设置密码按键
6      input      input_button,      //输入：输入验证密码按键
7      input [11:0] password_set,    //输入：所设置的密码
8      input [11:0] password_input,  //输入：所输入的密码
9      input [1:0] failure_times,     //输出：密码匹配失败次数
10     output reg   match             //输出：匹配成功信号
11 endmodule
12 //match_code_state machine
13 parameter IDLE = 3'b000;    //初始状态
14 parameter s0 = 3'b001;     //开始匹配状态
15 parameter s1 = 3'b010;     //第一位密码匹配成功
16 parameter s2 = 3'b011;     //第二位密码匹配成功
17 parameter s3 = 3'b100;     //第三位密码匹配成功
18 reg [2:0] current_state;
19 reg [2:0] next_state;
20 reg setcode;
21
22 always @(posedge clk or posedge reset) begin
23     if(reset) setcode <=0;
24     else begin
25         if(set_code_button) setcode <=1;
26         // else if(confirm_button) setcode <=0;
27     end
28 end
29 //state machine
30
31 always @(posedge clk or posedge reset) begin
32     if(reset|input_button) current_state <=IDLE;
33     else
34         current_state <= next_state;
35 end

```



```

31  always @(posedge clk or posedge reset) begin
32      if(reset|input_button) current_state <=IDLE;
33      else current_state <= next_state;
34  end
35
36  always @(*) begin
37      if(reset) next_state <=IDLE;
38      else if(failure_times!=2'd3)begin
39          case (current_state)
40              IDLE : if(input_button) next_state <= s0;
41                  else next_state<=next_state;
42              s0 : if(password_input[11:8]==password_set[11:8]) next_state <= s1;
43                  else next_state<=s0;
44              s1 : if(password_input[7:4]==password_set[7:4]) next_state <= s2;
45                  else next_state<=s0;
46              s2 : if(password_input[3:0]==password_set[3:0]) next_state <= s3;
47                  else next_state<=s0;
48              s3 : if(confirm_button) next_state<=IDLE;
49                  else next_state<=s3;
50              default:next_state <= IDLE;
51          endcase
52      end
53  end
54
55  always @(posedge clk or posedge reset) begin
56      if(reset | input_button) match <= 0;
57      else begin
58          if(~setcode) match <=0;
59          else if(current_state==s3&confirm_button)
60              match <= 1'b1;
61      end
62  end
63
64  endmodule
65

```

## Led\_display 模块

功能：显示错误匹配 led 灯，有效输入和成功匹配 led 灯

显示 数码管（锁住全 F，输入时依次显示输入的数字，不输入时显示全 0）

```

1  module led_display
2      input wire clk,
3      input wire reset,
4      input wire [1:0] failure_times,    //输入：密码匹配失败次数
5      input wire success_input,          //输入：有效输入信号
6      input wire [11:0] password_input,  //输入：所输入的密码
7      input wire [2:0] input_count,       //输入：已输入按键的计数
8      input wire [2:0] current_work_state, //输入：当前的按键工作状态
9      output reg [2:0] red_led,           //输出：红色led灯：密码匹配错误提示信号
10     output reg [2:0] gre_led,           //输出：绿色led灯：输入有效及密码匹配成功信号
11     output reg [7:0] led_en,            //输出：数码管的使能信号
12     output reg [7:0] led_cx            //输出：数码管显示数字的信号
13 ;

```

```

14 parameter IDLE = 3'b000;
15 parameter seting_code = 3'b001;
16 parameter setcode_finish = 3'b010;
17 parameter inputing_password = 3'b011;
18 parameter match_success = 3'b100;
19 parameter freezed = 3'b101;
20
21 //count 2ms refresh module
22 reg[3:0] led_output;
23 reg [7:0] switch_led;
24 reg [19:0] refresh_cnt;
25 wire refresh = (refresh_cnt == 20'd199_999);
26 // wire refresh = (refresh_cnt == 20'd2);
27
28 v always @(posedge clk or posedge reset) begin
29     if(reset) switch_led <= 8'b1111_1110;
30     else if(refresh) switch_led <= {switch_led[0], switch_led[7:1]};
31 end
32
33 v always @(posedge clk or posedge reset) begin
34     if(reset | refresh) refresh_cnt <= 0;
35     else refresh_cnt <= refresh_cnt + 1;
36 end

```

```

38 //display red and green led
39 always @(*) begin
40     case(failure_times)
41         2'b00:red_led<=3'b000;
42         2'b01:red_led<=3'b100;
43         2'b10:red_led<=3'b110;
44         2'b11:red_led<=3'b111;
45         default:red_led<=0;
46     endcase
47 end
48
49 always @(*) begin
50     if(current_work_state==match_success) gre_led <= 3'b111;
51     else if(success_input) gre_led<=3'b001;
52     else gre_led<=3'b000;
53 end
54
55 //display digital led
56 always @ (*) begin
57     if(current_work_state==frozen)
58         led_output<=4'hf;
59     else if(~((current_work_state==seting_code)|(current_work_state==inputing_password)))
60         led_output <=4'h0;
61     else begin
62         if(input_count>display_place_num)begin
63             case(display_place_num)
64                 2'd0:led_output<=password_input[11:8];
65                 2'd1:led_output<=password_input[7:4];
66                 2'd2:led_output<=password_input[3:0];
67                 default led_output<=0;
68             endcase
69         end
70     else led_output<=0;
71 end
72 end
73
74 always @(*) begin
75     led_en <= switch_led;
76 end
77
78 reg [2:0]display_place_num;
79 always @(*) begin
80     case(switch_led)
81         8'b1111_1110:display_place_num <=3'd7;
82         8'b1111_1101:display_place_num <=3'd6;
83         8'b1111_1011:display_place_num <=3'd5;
84         8'b1111_0111:display_place_num <=3'd4;
85         8'b1110_1111:display_place_num <=3'd3;
86         8'b1101_1111:display_place_num <=3'd2;
87         8'b1011_1111:display_place_num <=3'd1;
88         8'b0111_1111:display_place_num <=3'd0;
89     endcase
90 end

```

```

91  always @(*) begin
92      if((current_work_state==seting_code)|(current_work_state==inputing_password))
93      begin//正在输入时
94          if(input_count>display_place_num)begin //显示已输入数字
95              case(led_output)
96                  4'h0:led_cx <= 8'b0000_0011;
97                  4'h1:led_cx <= 8'b1001_1111;
98                  4'h2:led_cx <= 8'b0010_0101;
99                  4'h3:led_cx <= 8'b0000_1101;
100                 4'h4:led_cx <= 8'b1001_1001;
101                 4'h5:led_cx <= 8'b0100_1001;
102                 4'h6:led_cx <= 8'b0100_0001;
103                 4'h7:led_cx <= 8'b0001_1111;
104                 4'h8:led_cx <= 8'b0000_0001;
105                 4'h9:led_cx <= 8'b0001_1001;
106                 4'ha:led_cx <= 8'b0001_0001;
107                 4'hb:led_cx <= 8'b1100_0001;
108                 4'hc:led_cx <= 8'b1110_0101;
109                 4'hd:led_cx <= 8'b1000_0101;
110                 4'he:led_cx <= 8'b0110_0001;
111                 4'hf:led_cx <= 8'b0111_0001;
112             endcase
113         end
114     else led_cx <= 8'b1111_1111;//不显示其他灯
115 end

```

```

115 end
116 else begin //非输入数据状态，所有灯都亮
117     case(led_output)
118         4'h0:led_cx <= 8'b0000_0011;
119         4'h1:led_cx <= 8'b1001_1111;
120         4'h2:led_cx <= 8'b0010_0101;
121         4'h3:led_cx <= 8'b0000_1101;
122         4'h4:led_cx <= 8'b1001_1001;
123         4'h5:led_cx <= 8'b0100_1001;
124         4'h6:led_cx <= 8'b0100_0001;
125         4'h7:led_cx <= 8'b0001_1111;
126         4'h8:led_cx <= 8'b0000_0001;
127         4'h9:led_cx <= 8'b0001_1001;
128         4'ha:led_cx <= 8'b0001_0001;
129         4'hb:led_cx <= 8'b1100_0001;
130         4'hc:led_cx <= 8'b1110_0101;
131         4'hd:led_cx <= 8'b1000_0101;
132         4'he:led_cx <= 8'b0110_0001;
133         4'hf:led_cx <= 8'b0111_0001;
134     endcase
135 end
136 end
137 endmodule

```


硬件框图有的模块都需体现

调试报告



## 仿真波形截图及仿真分析


## 仿真总波形

 

Current\_work\_state 表示当前工作处于的状态，0 表示初始状态，1 表示正在设置密码，2 表示设置完密码，3 表示正在验证密码，4 表示密码匹配成功。5 表示锁定状态

Set\_code\_button 设置密码 confirmbutton 确认输入，inputbutton 验证密码 led\_en 显示灯使能，led\_cx 显示数字,red\_led 错误输入。Gre\_led 有效及匹配成功结果，success\_input 有效输入。Setcode 表示已设置密码，password\_set 设置的密码 password\_input 输入的密码

## 1.密码设定 （未设置密码）（工作状态分析+密码+显示分析）

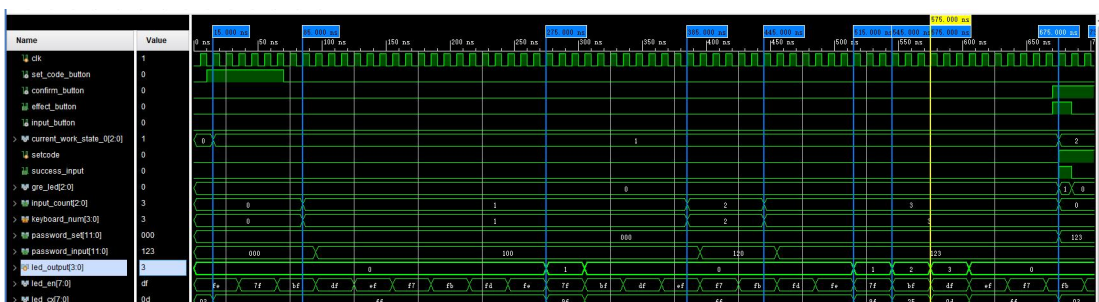

15ns 时刻 clk 上升沿

状态转变: `set_code_button` 为 1。`Current_work_state` 由 0 变为 1, 进入正在设置密码状态

密码部分: 无

显示部分: `led_cx` 由 03 变为 ff 即 显示 0 变为不显示。

85ns `clk` 上升沿

状态转变:。`Current_work_state` 为 1, 正在设置密码状态

密码部分: 输入数字 `keyboard_num` 变为 1。`Input_count` 变为 1, 95ns

输入缓存 `password_input` 由 000 变为 100

显示部分: 85ns `led_cx` 由 03 变为 ff 即 显示 0 变为不显示。在 275ns 时刻, 选择第一个数码管,`led_out` 变为 1。`Led_cx` 由 ff 不显示变为 9f 显示数字 1

385ns 时刻

密码部分: 输入数字 `keyboard_num` 变为 2。`Input_count` 计数变为 2, 在 395ns 时刻密码缓存 `password_input` 100 变为 120,

445ns 时刻

密码部分: 输入数字 `keyboard_num` 变为 3。`Input_count` 计数变为 3 在 395ns 时刻密码缓存 `password_input` 120 变为 123,

515,545,575ns 时刻。`Led_cx` 依次变为 9f,25,0d。`Led_out` 依次变为 1,2,3, 依次显示已经输入的密码。而当 605ns 时刻 `led_cx` 变为 ff 不显示其他位置的密码。

675ns 时刻 `clk` 上升沿, `confirm_button` 确认按钮变为 1,


状态转变:。Current\_work\_state 由 1 变为 2, 从正在设置密码状态转变为完成密码设置状态。

密码部分:setcode 由 0 变为 1。 Password\_set 由 000 变为 123。

输入计数 input\_count 由 3 变回 0

显示部分: success\_input 变为 1 。 gre\_led 由 0 变为 1

## 2.密码匹配失败（工作状态分析+密码+显示分析）

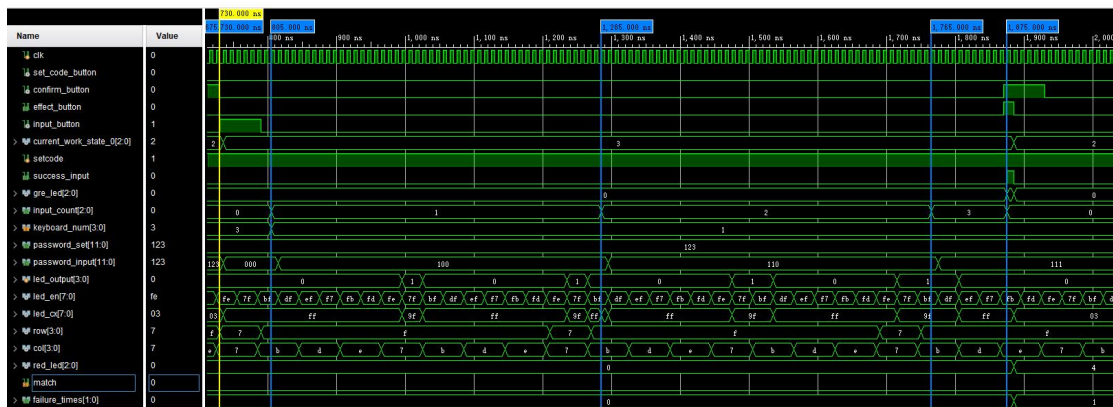

730ns 时刻 input\_button 验证密码按钮为 1,

735ns 上升沿

状态: current\_work\_stare 由 2 变为 3, 由已设置密码状态进入验证密码状态

密码部分: password\_input 由 123 变为 000 (清除之前的输入)

805,1285,1765ns 时刻均输入 1, input\_count 计数分别变为 1,2,3

815,1295,1775ns 时刻 password\_input 分别变为 100,110,111;

显示部分: 995ns, led\_en 为 7f, led\_cx 为 9f 显示第一个数字 1

1475 和 1505ns , led\_en 为 7f,bf.led\_cx 为 9f 。依次显示 11

1715, 1745,1775 ns led\_en 为 7f,bf df。led\_cx 为 9f 。依次显示 111,

而后面显示 0

1875ns 时刻.确认输入按键 effect\_button 为 1

而后 1885ns 时刻。状态：current\_work\_stare 由 3 变为 2，由验证密码状态进入已设置密码状态


密码部分： failure\_times 由 0 变为 1，计数错误匹配次数。

显示部分： gre\_led 由 000 变为 100(二进制)显示最左侧 1 个红灯

Led\_cx 由 ff 变为 03. 即只显示输入的密码，而其他部分不显示 变为所有数字显示 0

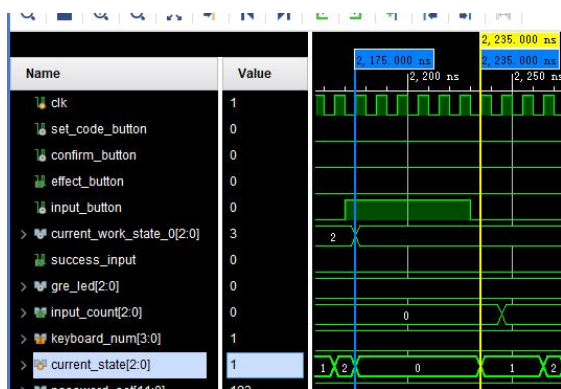
### 3.密码匹配成功（密码匹配状态分析+工作状态分析+显示分析）

密码匹配 current\_state 0 表示初始状态, 1 表示开始匹配的初始状态  
2 表示第一位匹配成功。3 表示前两位匹配成功。4 表示前三位匹配成功。



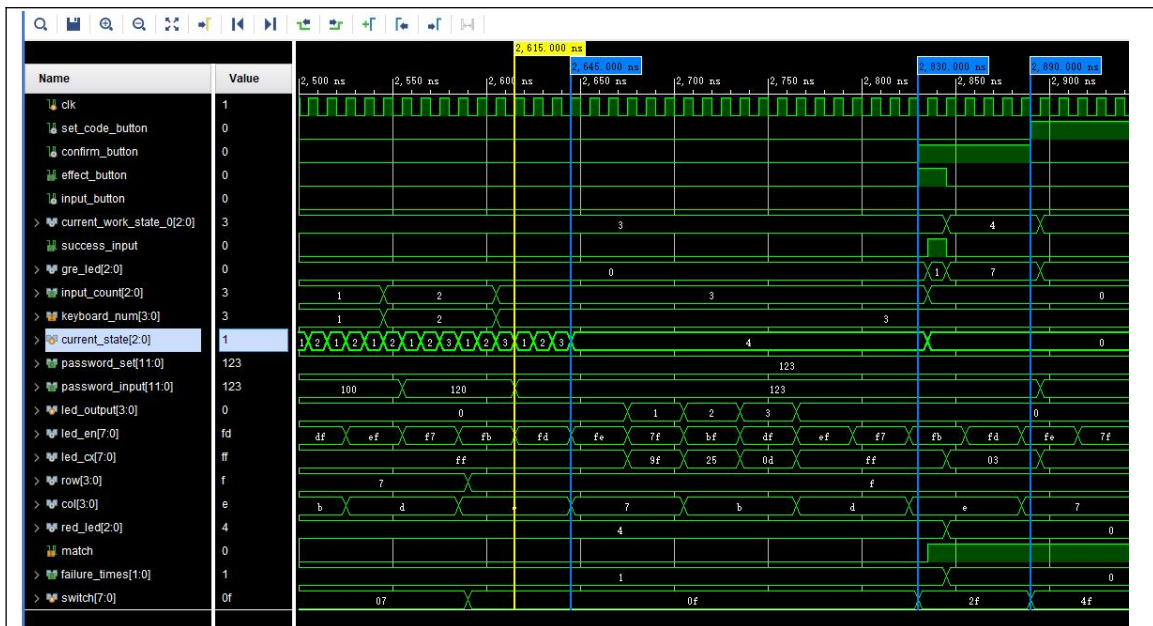2235ns 时刻, input\_button 已变回 0,  
current\_state 由 0 变为 1





此时设置密码 password\_set 为 123

当 3 位密码 password\_set 123 均输入完成后。2615,2625,2635,2645ns current\_state 依次为 1,2,3,4 完成匹配。

2625ns 时刻 current\_state 为 1，进行第一位密码匹配，由于 1=1，故 current\_state 变为 2

2635ns 时刻 current\_state 为 2，进行第二位密码匹配，由于 2=2，故 current\_state 变为 3

2645ns 时刻 current\_state 为 3，进行第三位密码匹配，由于 3=3，故 current\_state 变为 4

之后一直保持 4


在 2835ns 时刻确认输入完成，current\_state 由 4 变回 0

2830ns 时刻 confirm\_button 为 1;

2835 时刻，success\_input 有效输入变为 1.match 变为 1，匹配成功

在 2845ns 时刻。状态 `current_work_state` 由 3 变为 4。进入匹配成功状态。  
匹配成功绿灯 `gre_led` 变为 111。失败次数 `Failure_times` 由 1 变为 0。  
失败红灯 `red_led` 由 100 变为 000。

#### 4.重新设置密码（状态分析 + 键盘实现数字输入分析）

 

2895ns 时刻 `set_code_button` 为 1。


状态 `current_work_state` 由 4 变为 1 即由匹配成功状态变为设置密码状态。

3555ns 时刻。`confirm_button` 为 1。状态 `current_work_state` 由 1 变为 2 即由正在设置密码状态变为已设置密码状态。

`Password_set` 由 123 变为 ab7

#### 5.密码匹配失败次数由 2 变为 3（密码匹配状态机分析）



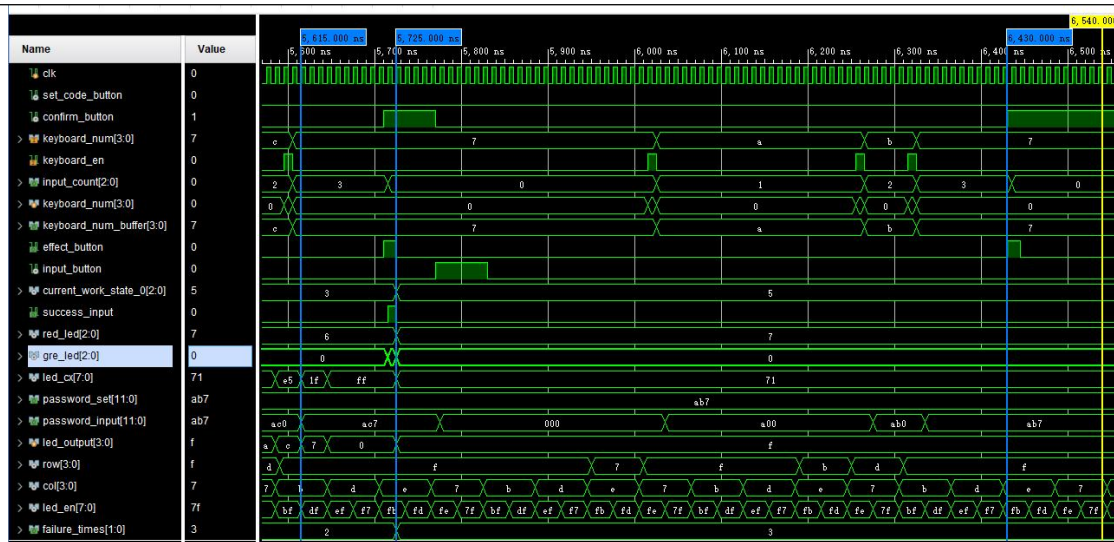

如图。6430ns 时刻 `confirm_button` 输入为 1.

此时 `password_set == password_input == ab7`


但此时 `led_output` 一直为 `f` , `failure_times` 依旧为 3

`Led_cx` 一直为 71 (显示 `f`)

`gre_led` 一直为 0 (无有效输入的显示)

`red_led` 一直为 111 显示三次错误次数

## 7. 键盘输入分析

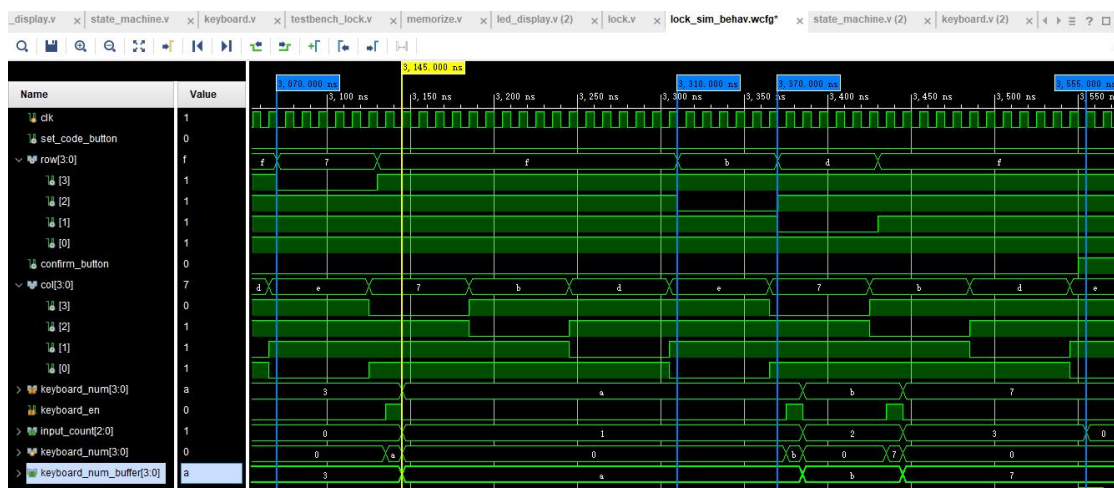

当 `row` 为 `f` 时刻, 键盘无输入

键盘输出 `col` 一直在刷新, 低电平有效, 每次仅一位为 0

Row[3:0]分别对应键盘第 1-4 行 。 col[3:0]分别对应 1-4 列

3070ns 时刻 row[3]为 0, col[0]为 0。第一行第四列对应输入键盘数字 A。此时 keybard\_num 为 a,该局部变量数据存储在 keyboard\_num\_buffer 中。

## 设计过程中遇到的问题及解决方法

第一个最大问题：仿真失败。

A.代码无明显语法错误，却无法仿真

解决方案： 翻译报错信息，上网搜原因等，不断解决问题。最后排查出某一个变量在两个模块都做 output reg 寄存器时不能直接相连，需要创造 wire 线进行连接。

B.仿真测试成功，输入无问题，绝大多数内部中间变量不怎么变化。

解决方案： 从输入开始检查是否有问题，顺藤摸瓜，发现测试文件 testbench 的时钟和模块时钟不一致，在测试文件实例化执行文件时，需要参数化用同一时间。

第二部分问题：仿真以及上版排查问题

解决方案： 仿真检查中间变量的信号传递，上版遇到某些功能未完成时完善代码并利用仿真去排查对应问题

1.数据处理模块

问题 a:密码设置.设置密码时发现密码设置一直为 000

解决方案： 通过仿真的中间变量排查密码设置过程的信号传递，发现密码输入后下一时钟周期 input 立即回归到 0，而需要等待确认设置密码直接才能设置密码（密码输入与设置不在相邻时钟周期）。因此需要添加密码输入缓冲区。

问题 b:密码所败三次后输入正确密码可解锁

解决方案： 检查开始密码匹配的条件，发现密码匹配模块也需要添加

功能状态。并且排查匹配成功后执行的语句需要添加未锁住的条件。

## 2 显示模块

问题 a: 仿真时, 密码输入错误, 红灯没有实现预期的亮错误次数。

解决方法: 添加显示红灯部分的中间变量, 发现失败次数 `mistake_times` 无数据, 但执行模块的 `mistake_times` 有数据且正确, 从而排查出是显示部分的接口未添加 `mistake_times`.

问题 b: 仿真时, 测试已输入的密码是否显示成功, 发现 `led` 全部不显示。

解决方案: 直接排查输入密码部分的显示条件是否正确。

问题 c: 上版时, 输入密码错误按确认键, 直接锁住亮 3 个红灯。

解决方法: 添加消抖模块, 并且检查输入模块: 添加正确输入变量, 一定要在合适的工作状态下达到 3 次输入才能实现有效密码输入, 才能做状态的转移。

## 第三部分问题: 综合失败。

解决方案: 根据报错信息依个排查直至无错误。检查各模块接口是否正确有无缺漏 (因为不同模块之间所需传递的变量信息一开始并未考虑周全)



## 课程设计总结

包括设计的总结和还需改进的内容以及收获

### 设计的总结：本次设计实现了一个密码锁

**在功能上：**该密码锁实现了可以按键输入功能，设置密码功能，解锁后重置密码功能，连续失败 3 次将冻结锁住功能，显示功能。

**在实现上：**该密码锁的实现主要分为了按键输入，密码处理和数码管数据显示模块。密码处理又分为了功能状态模块、密码输入存储模块和密码匹配处理模块。

**在设计方法上：**本次设计采用自顶向下的设计方法设计不同的模块，每个模块再细分需要实现什么功能。然后再逐个模块完成设计。在实验中我体会到这种方法的好处：结构清晰，层次分明，容易排查 bug。在本次实验设计中，我锻炼了自顶向下的设计能力，锻炼了工程实践能力。

### 还需改进的内容以及收获：

- 1.实验过程中有很多变量的位宽是相同的，采用位宽参数化可能可以提高代码实现的效率。
- 2.原本想设计一个可以设置任意位数密码的密码锁，但是由于最初没有使用参数化位宽设计只按照 3 位密码锁所需的最低位宽要求设计，许多变量一个一个去调整位宽显得有点麻烦，因此最后没有实现该功能。但事实上本功能近在咫尺。
- 3.在 debug 中体会到自顶向下设计的一个非常重要的好处就是可以快



速定位到底是那一个模块的那一部分功能出了问题，debug 效率非常高。

4.我感悟到，最初的设计可能并不完善，但最好要把大体框架搭好。不断的实践过程中提高对实验的认识，然后再去调整框架，补充细节和完善功能。设计和实践应该需要紧密联系。

5.在实验遇到问题时，跟同学交流讨论一下可以互帮互助，提高解决问题的效率，开拓思路。

6.一边进行代码实现还需一边在关键位置写注释，以免后期遇到问题需要修改时忘记了最初这么实现的原因，从而避免重复劳动。